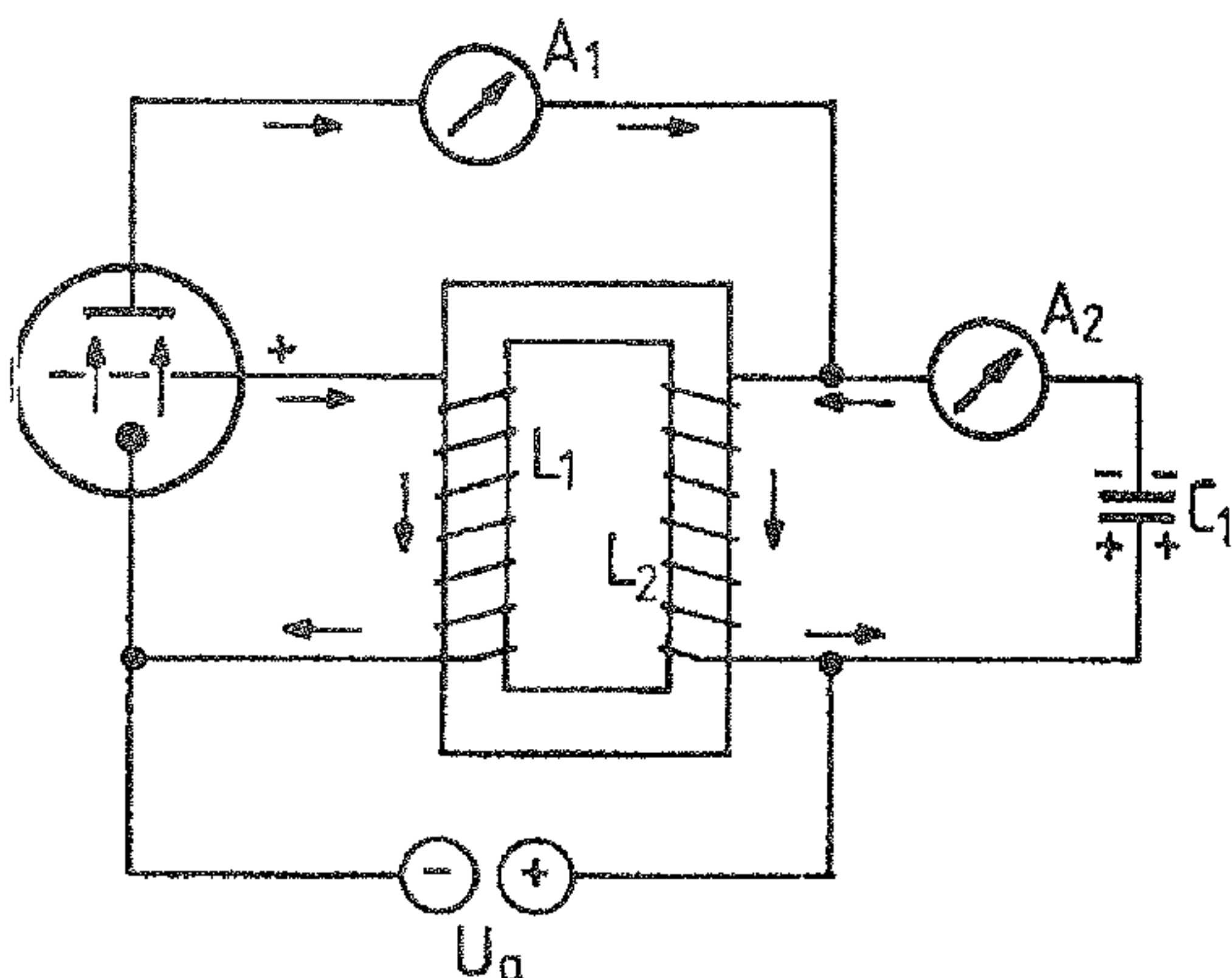



1 Halvvågen



POSITIVT GALLER:

- i anodkretsen flyter en ström (A_1 visar mot höger)
- i svängningskretsen flyter en ström (A_2 visar mot höger)

2 Halvvågen

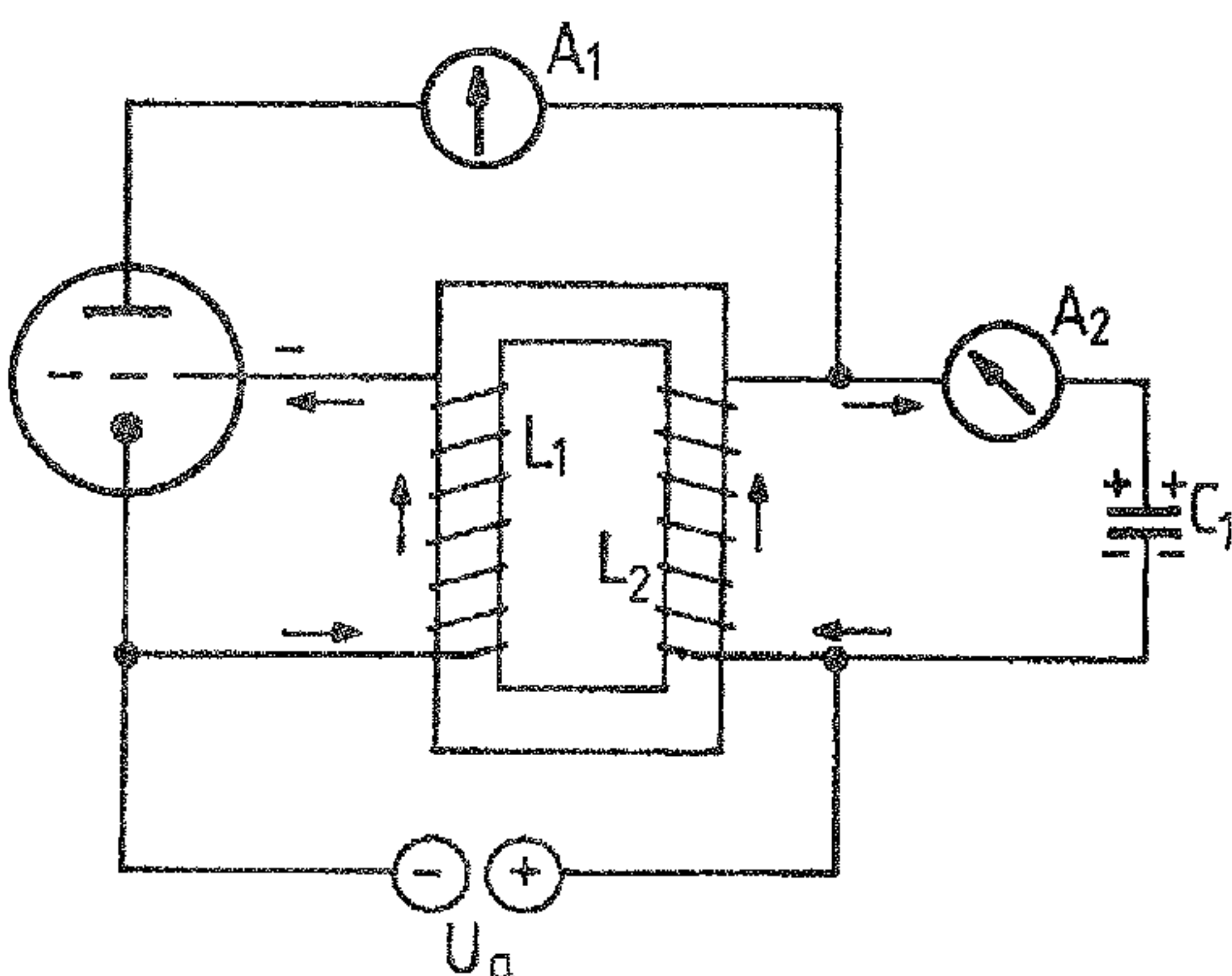

NEGATIVT GALLER:

- ingen ström flyter i anodkretsen (A_1 visar noll)
- i svängningskretsen flyter en ström i motsatt riktning (A_2 visar mot vänster)