

Sändningsfrekvens = kristallfrekvens - VFO-frekvens

eller

$$f_s = f_q - f_{VFO}$$

Sändningsfrekvens = kristallfrekvens + VFO-frekvens

$$f_s = f_q + f_{VFO}$$

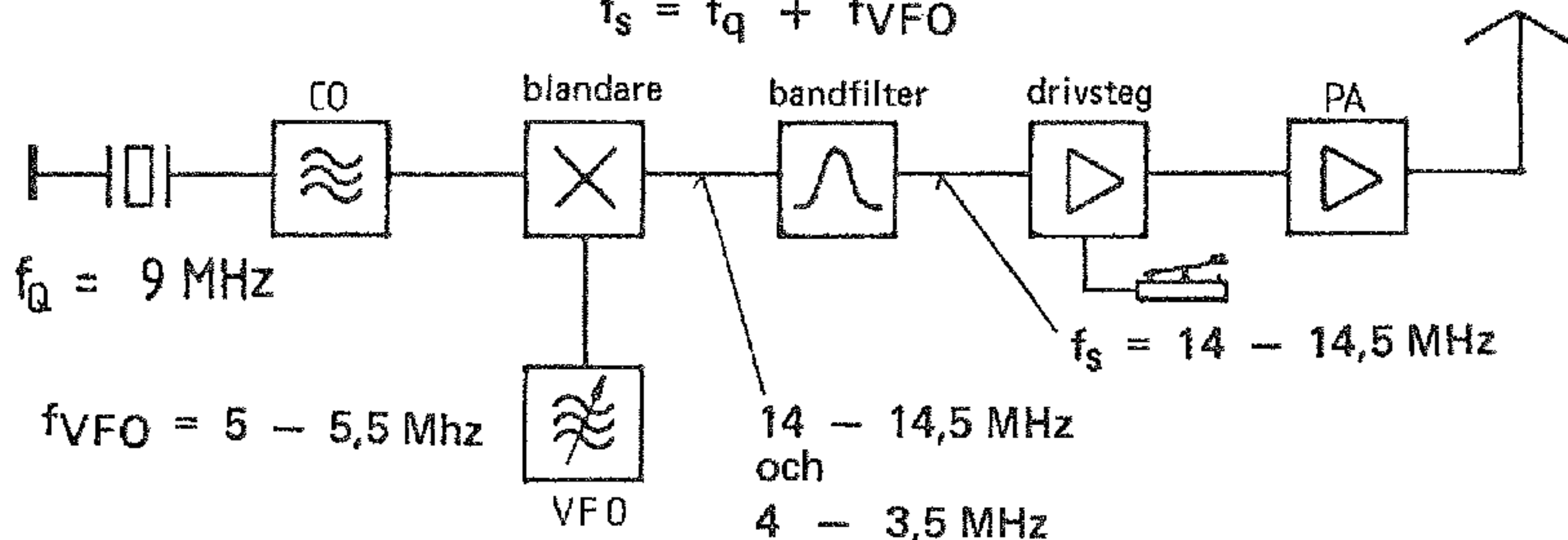


Bild II 5-4 2-bands CW-sändare med frekvensblandning