
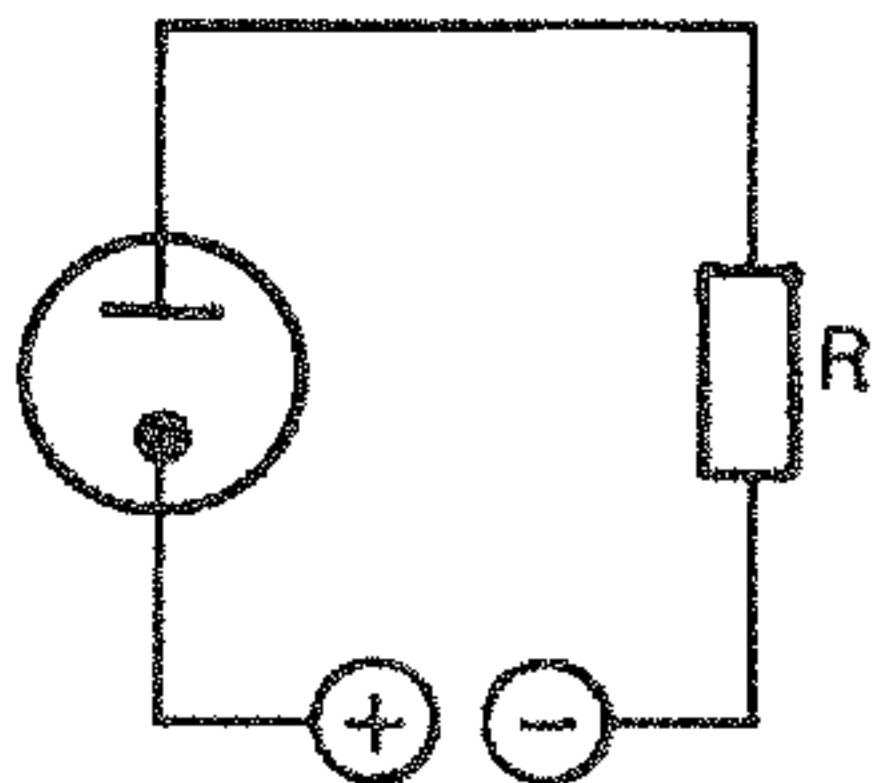


PASSRIKTNING

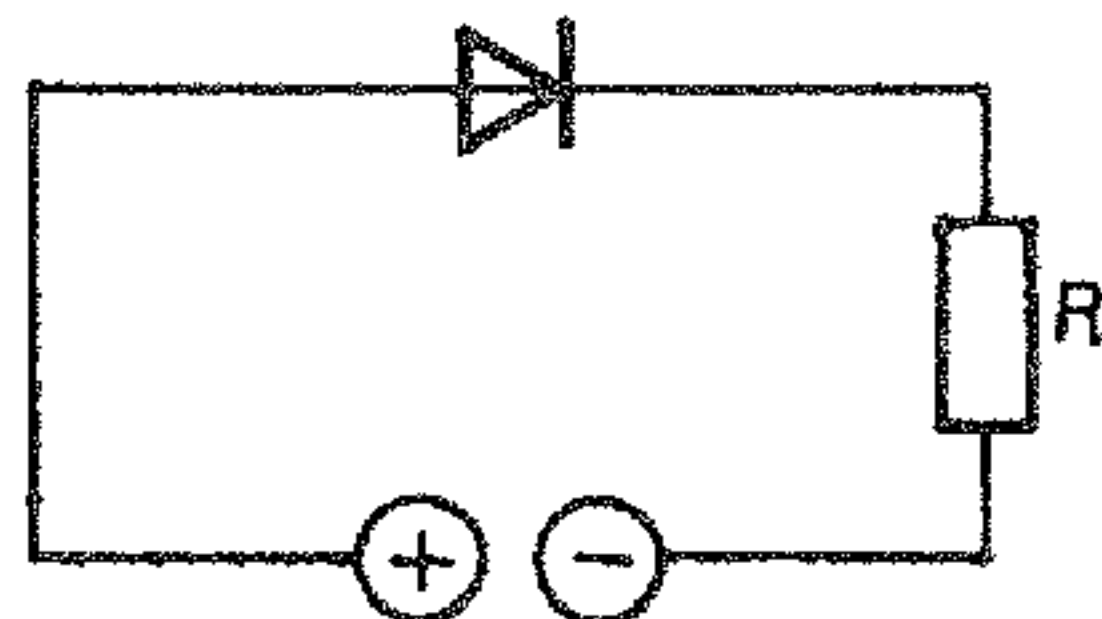

SPÄRRIKTNING

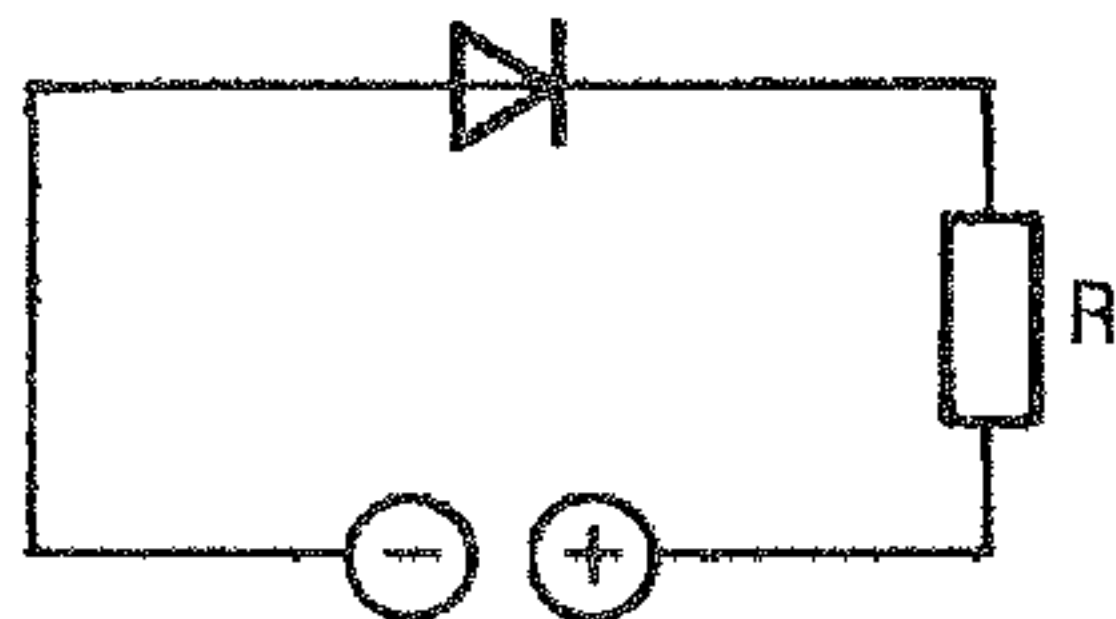


Bild II 2-15 Dioders polarisering i kretsen