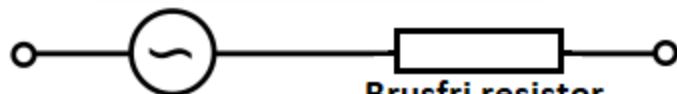



Resistor med temperaturen T

Spänning $e_n = \sqrt{4kTB R}$



Brusfri resistor

Ström $i_n = \sqrt{\frac{4kTB}{R}}$

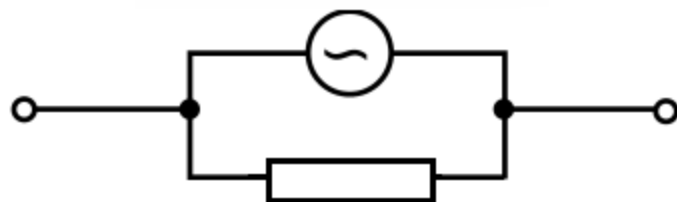

Brusfri resistor