



$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{500}$$

$$I_1 = 0,5\text{ A} \Rightarrow I_2 = 250\text{ A}$$

Bild II 2-9 Strömtransformator