

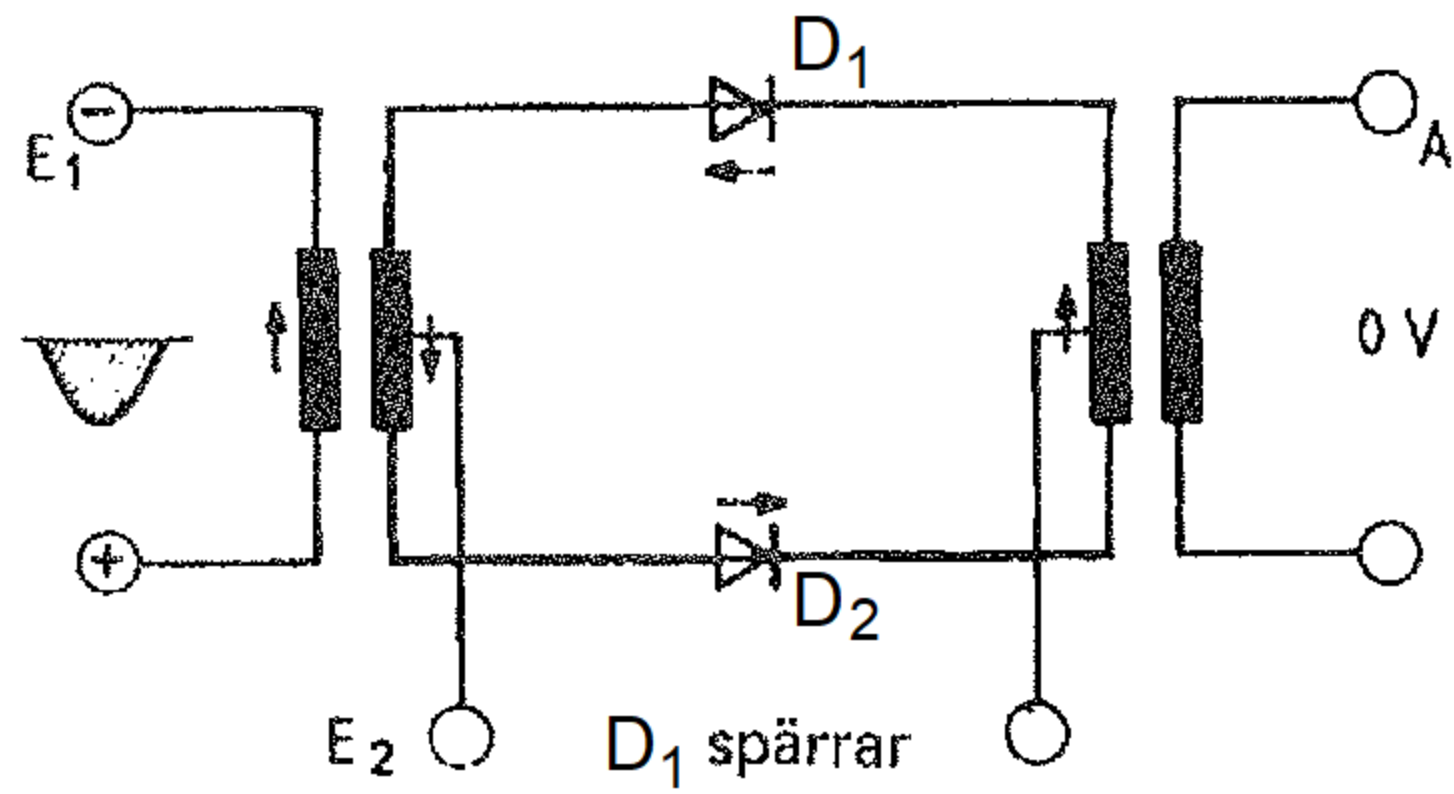
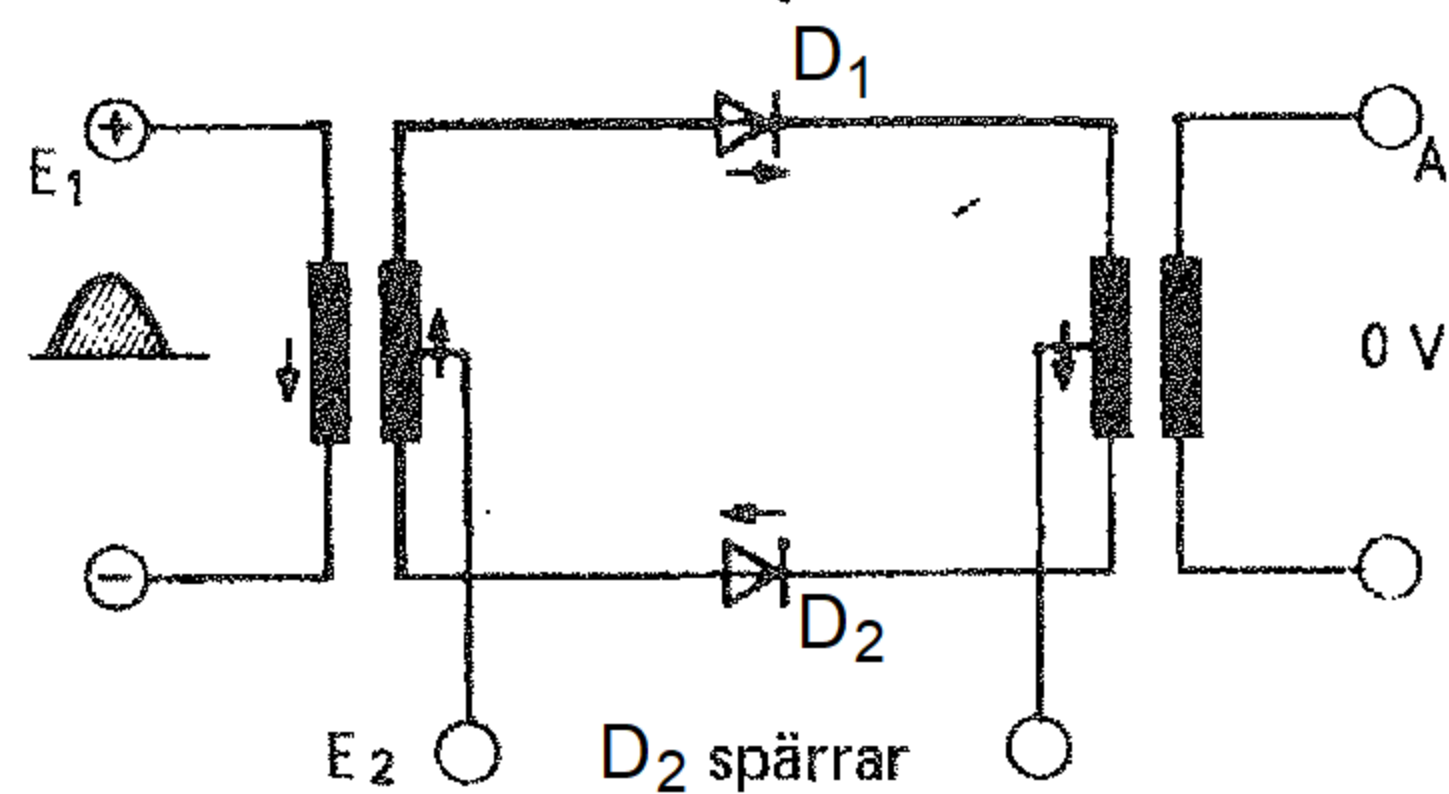



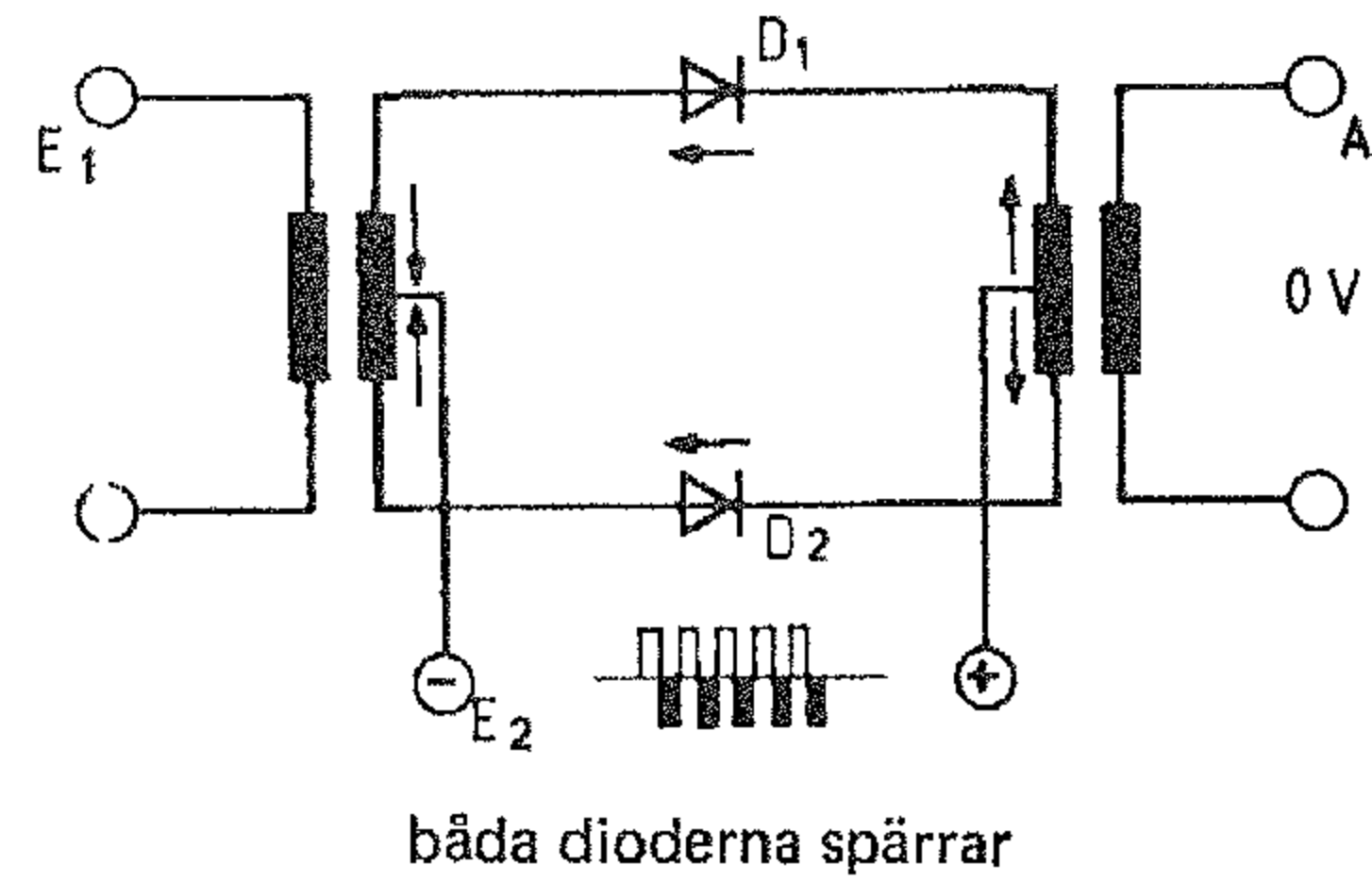
Bara signalen E_1 med frekvensen f ligger på



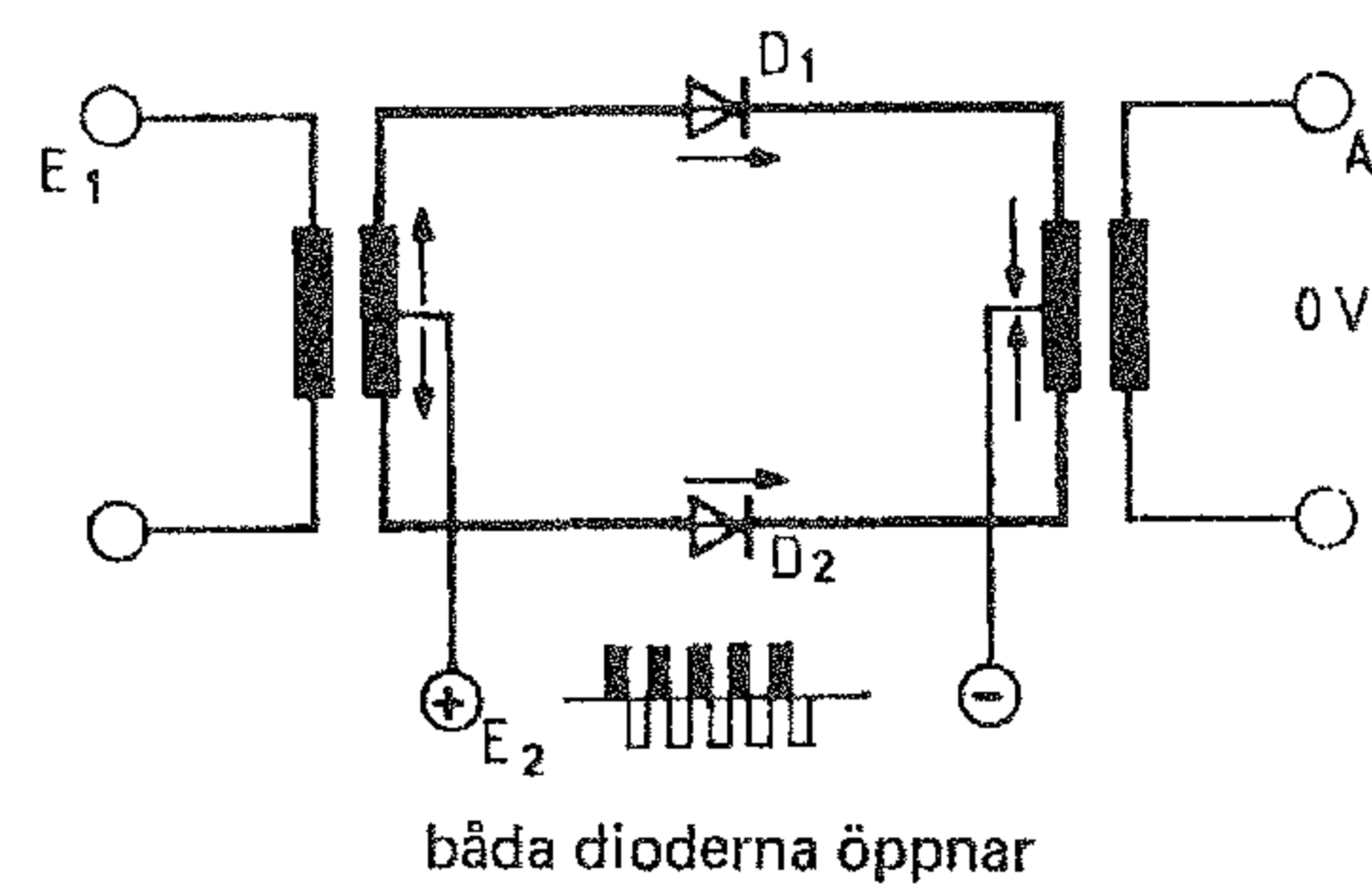Bara signalen E_2 med frekvensen f ligger på



Båda signalerna ligger på

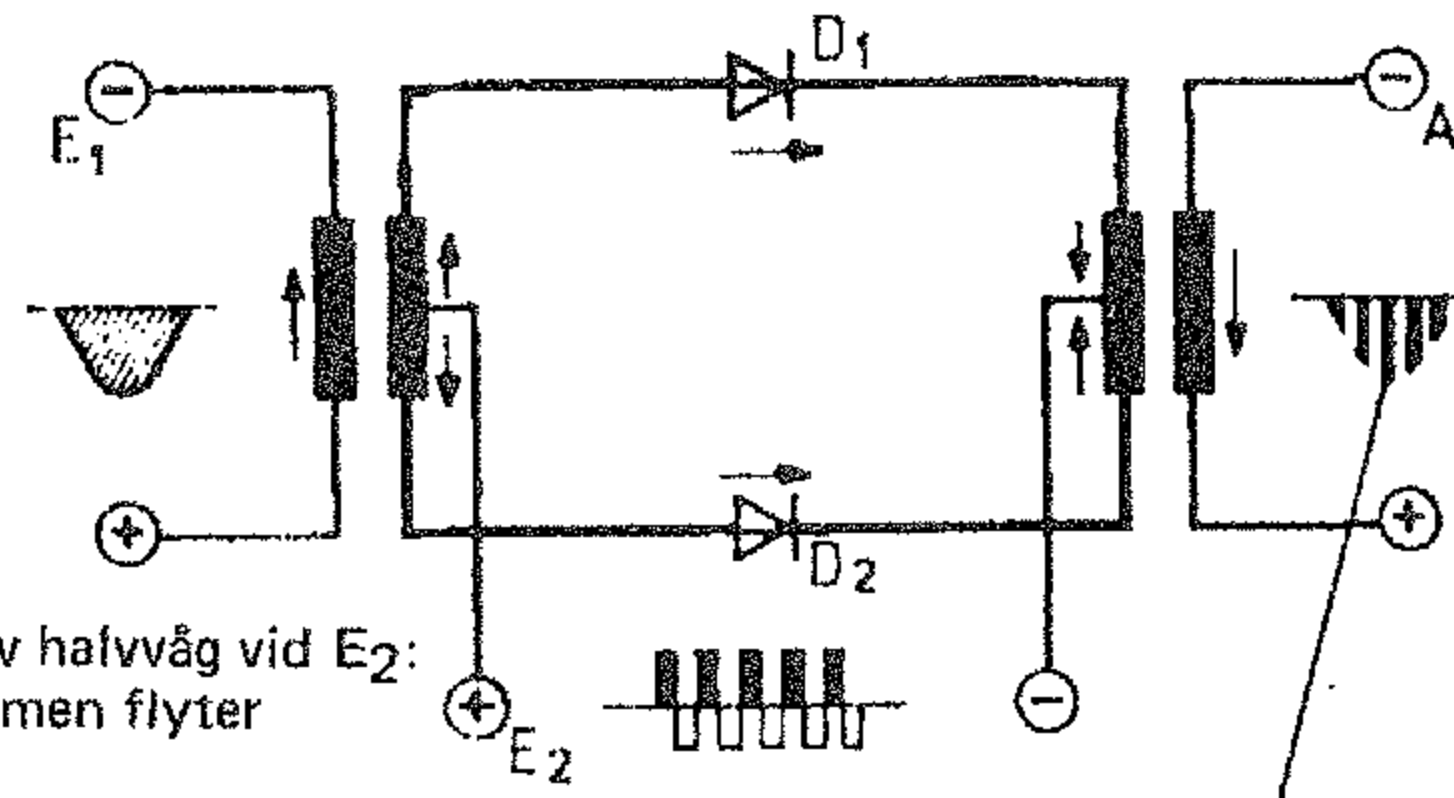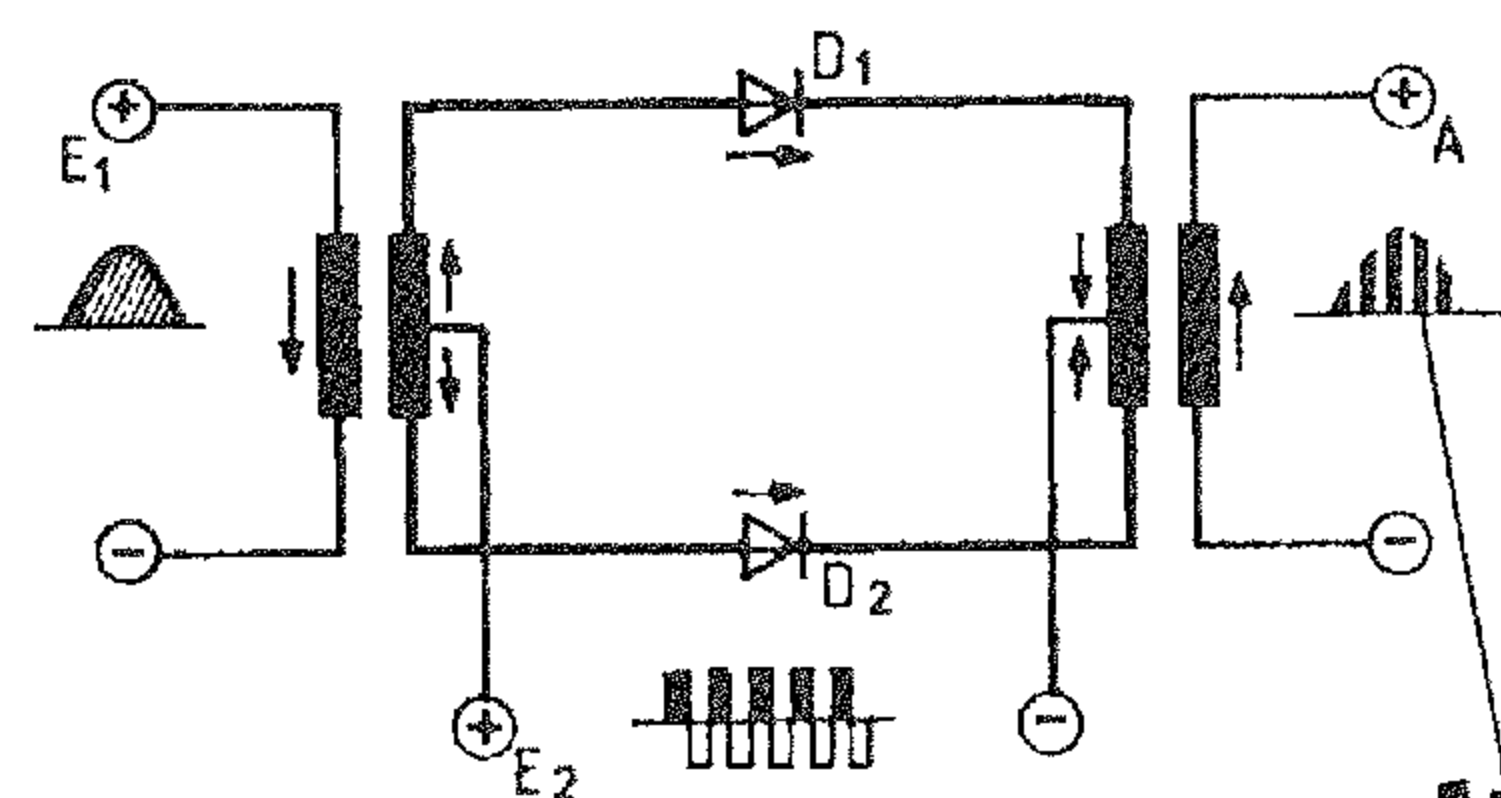

positiv halvvåg vid E_2 :
strömmen flyter

negativ halvvåg vid E_2 :
ingen ström flyter

