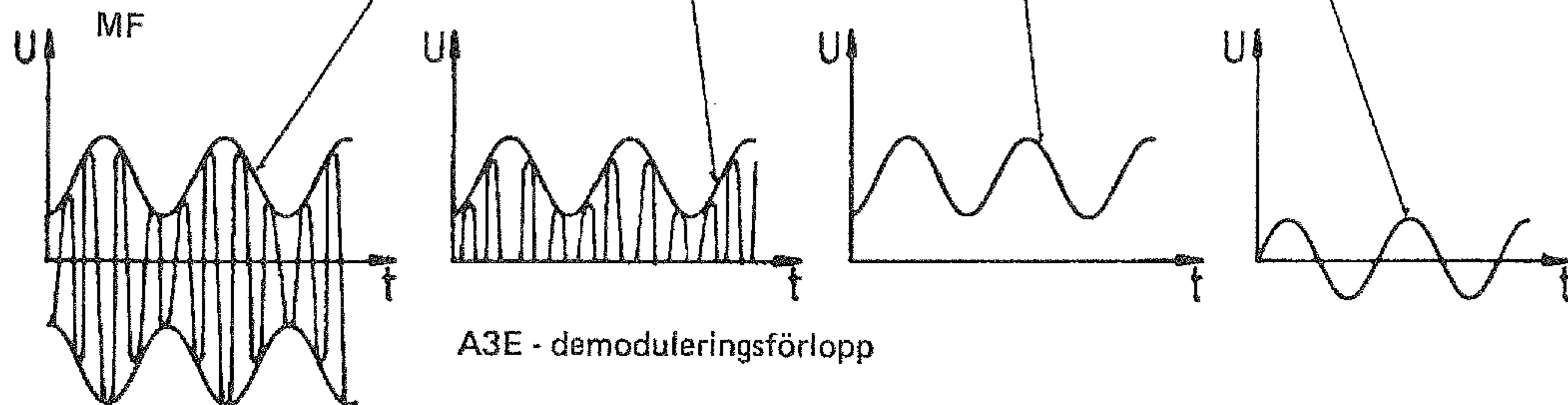


Blockschema på en
AM-super (A3E)

A3E-demodulator (förenklad)

från sista MF-steget

till LF-förstärkare



A3E - demoduleringsförlopp