

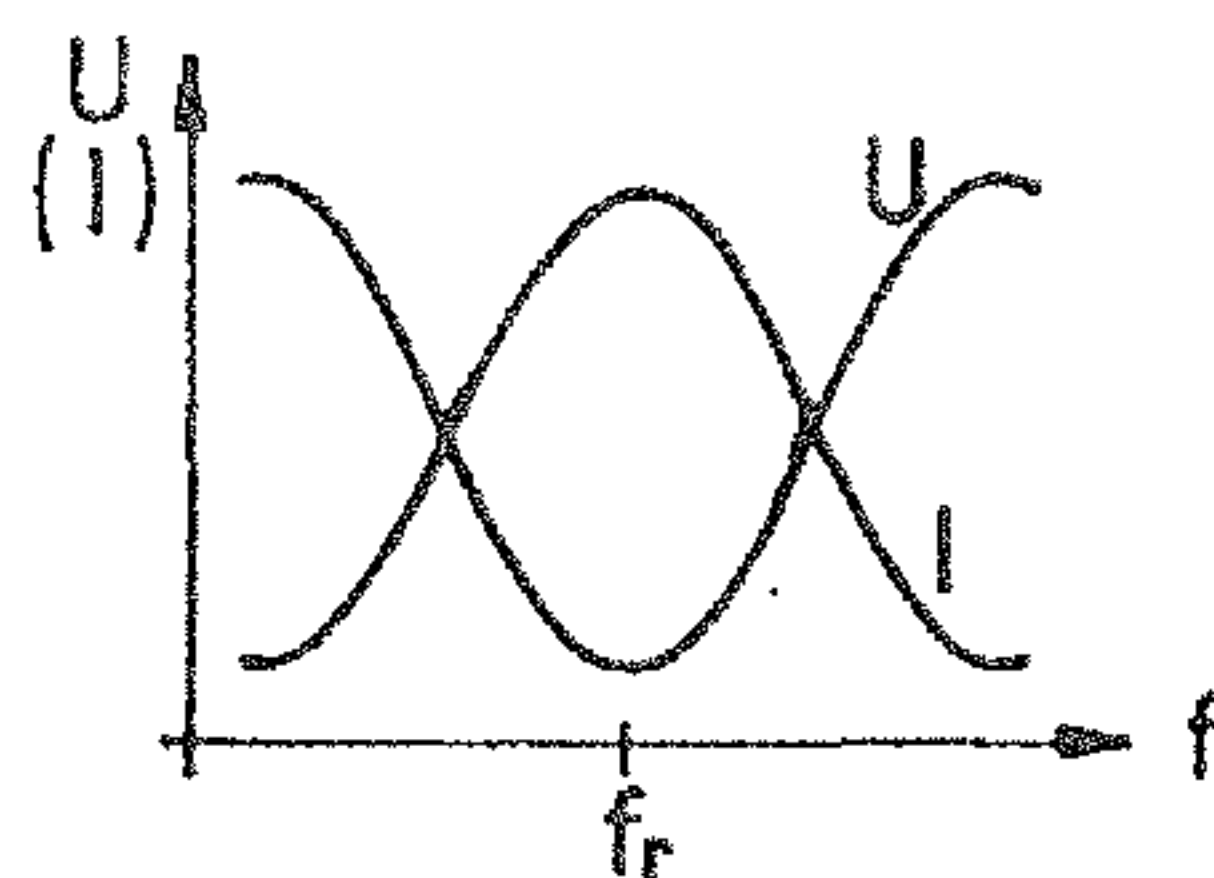
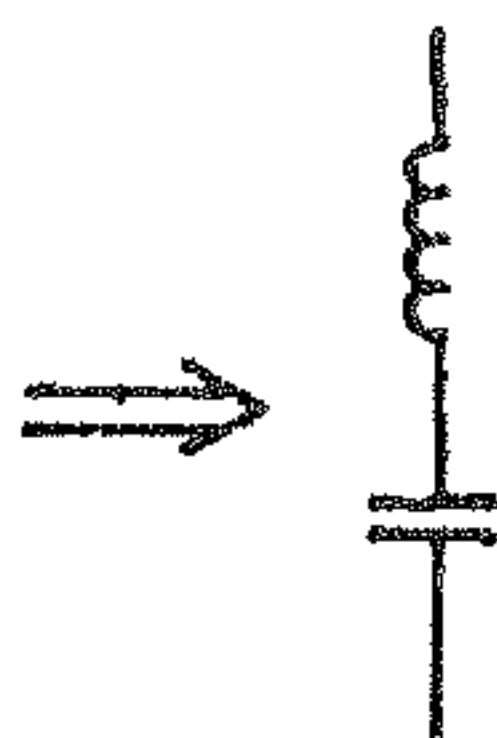
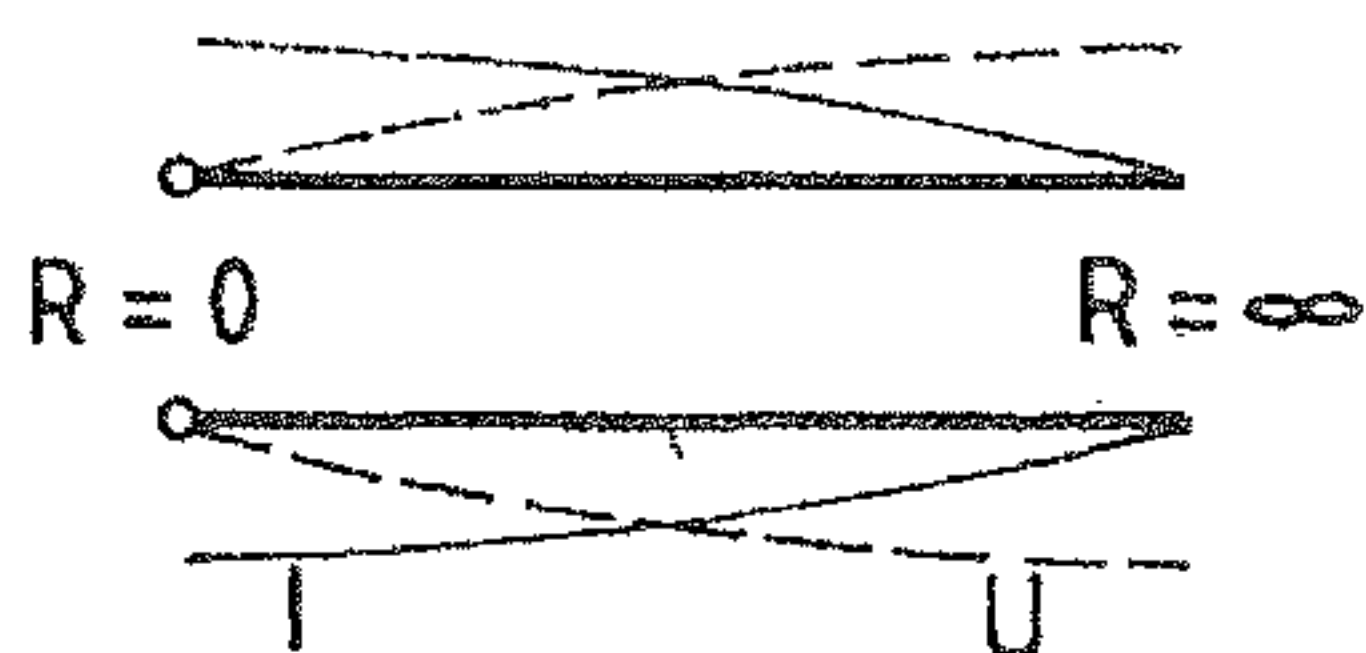
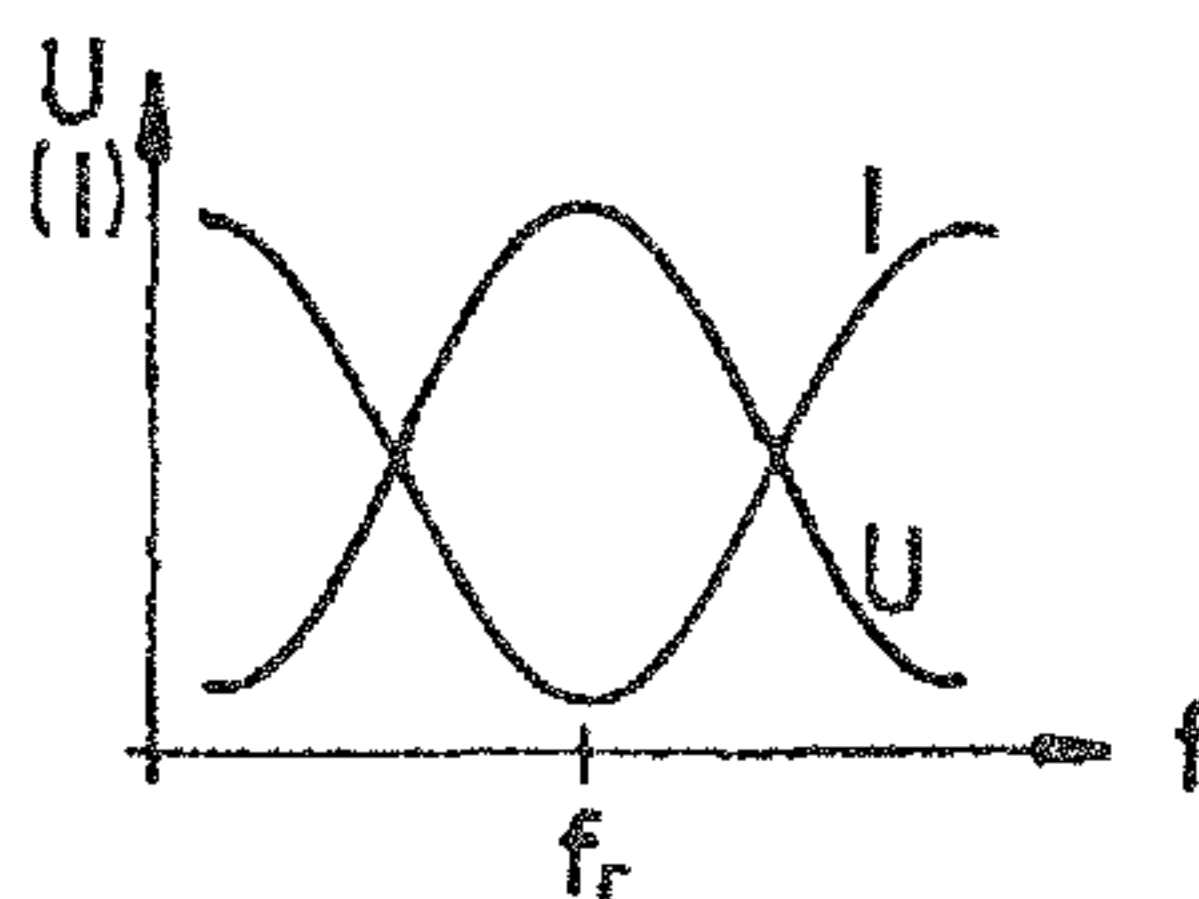


STRÖM – OCH SPÄNNINGSFÖRDELNING


a - öppen ledning

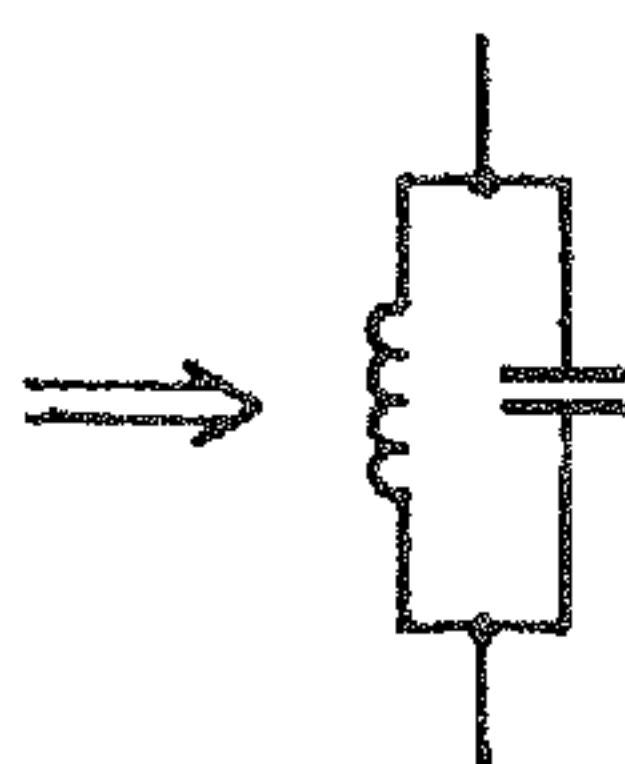

b - kortsluten ledning

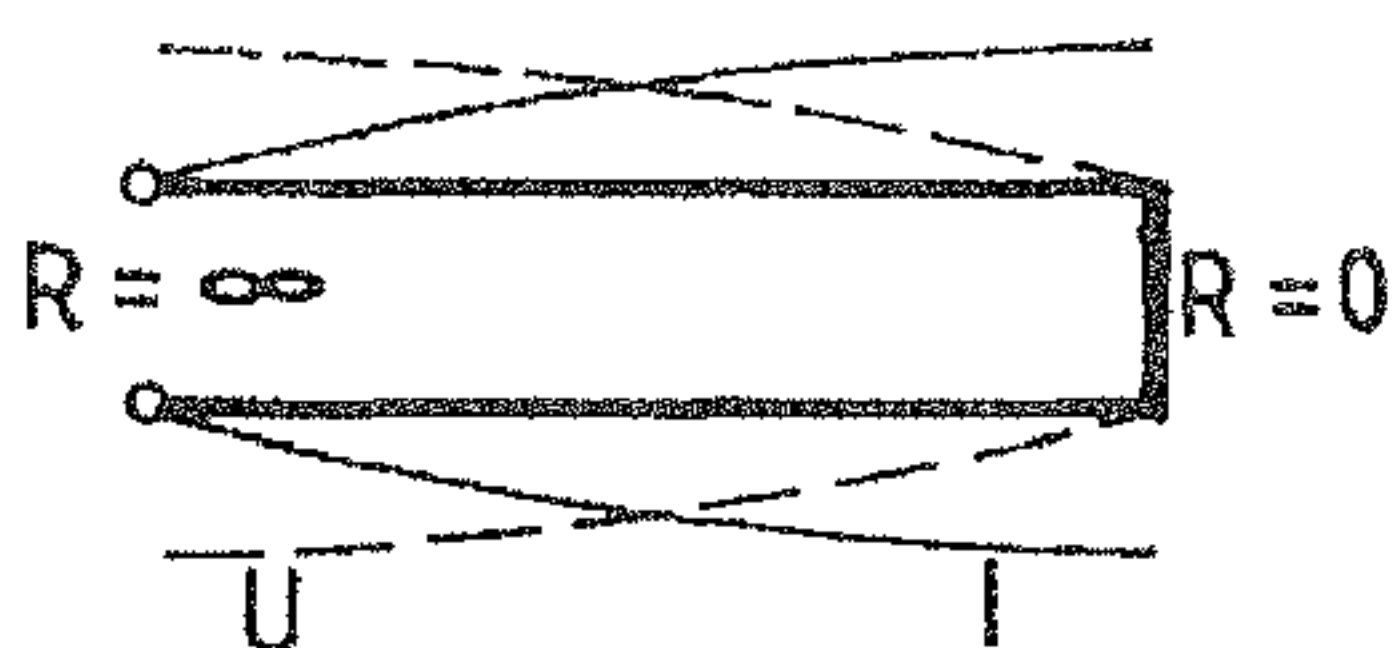

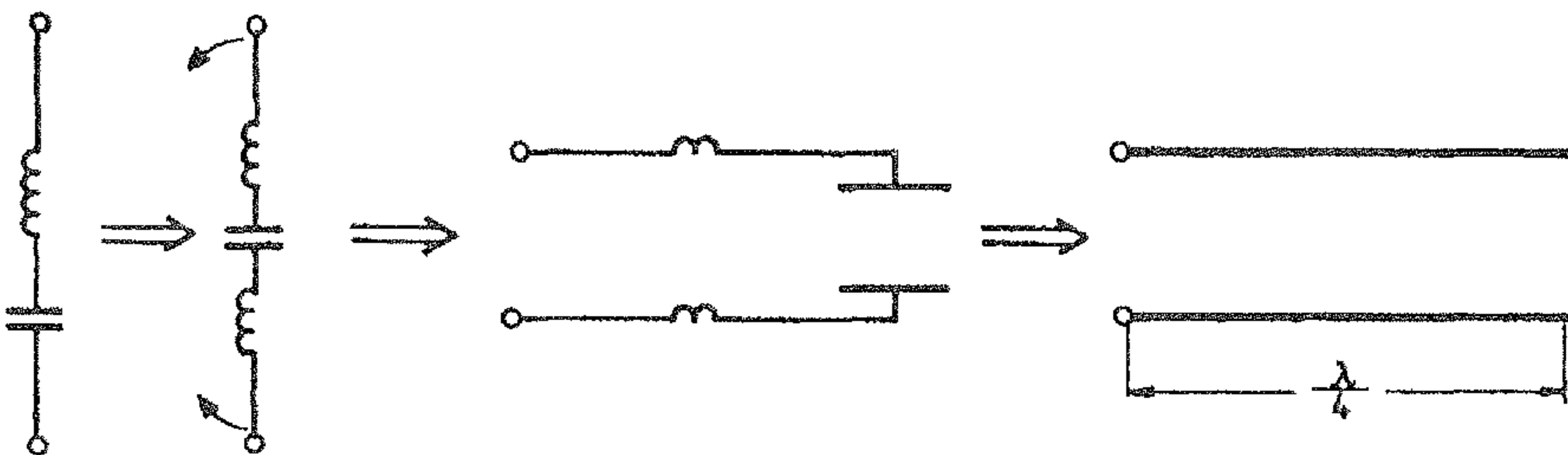FRÅN SERIESVÄNGNINGSKRETS TILL ÖPPEN $\frac{\lambda}{4}$ -LEDNING



FRÅN PARALLELLSVÄNGNINGSKRETS TILL KORTSLUTEN $\frac{\lambda}{4}$ -LEDNING

