



Punkter utan potentialskillnad

($P0, P1$) | ($P2, P3, P4$) | ($P5, P6, P7, P8, P9$)

Bild II 1-3 Potential och spänning i en strömkrets