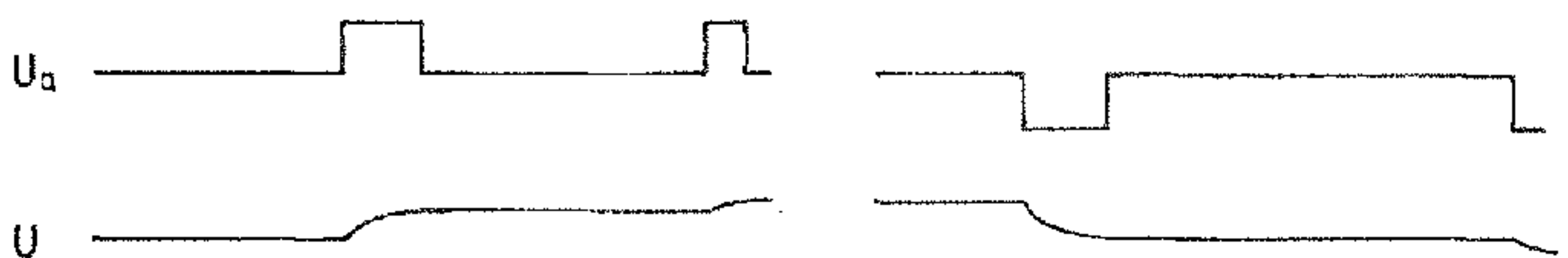


VCO-signal och CO-signal, formad som kantvågor att jämföras i fasläge



VCO-frekvensen för låg

VCO-frekvensen för hög

Bild II 3-80b Oscillator med PLL-styrning