

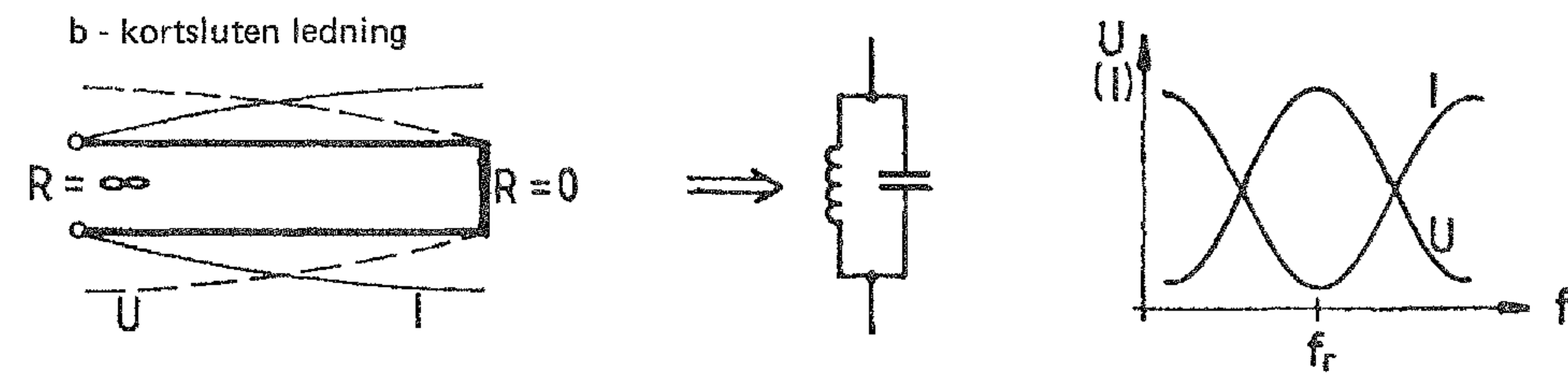


STRÖM – OCH SPÄNNINGSFÖRDELNING

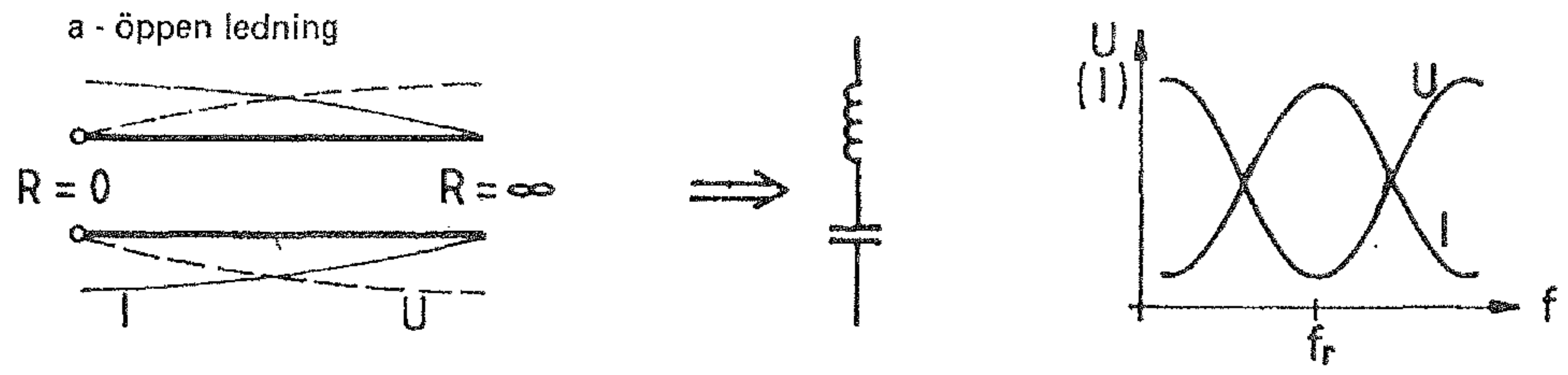

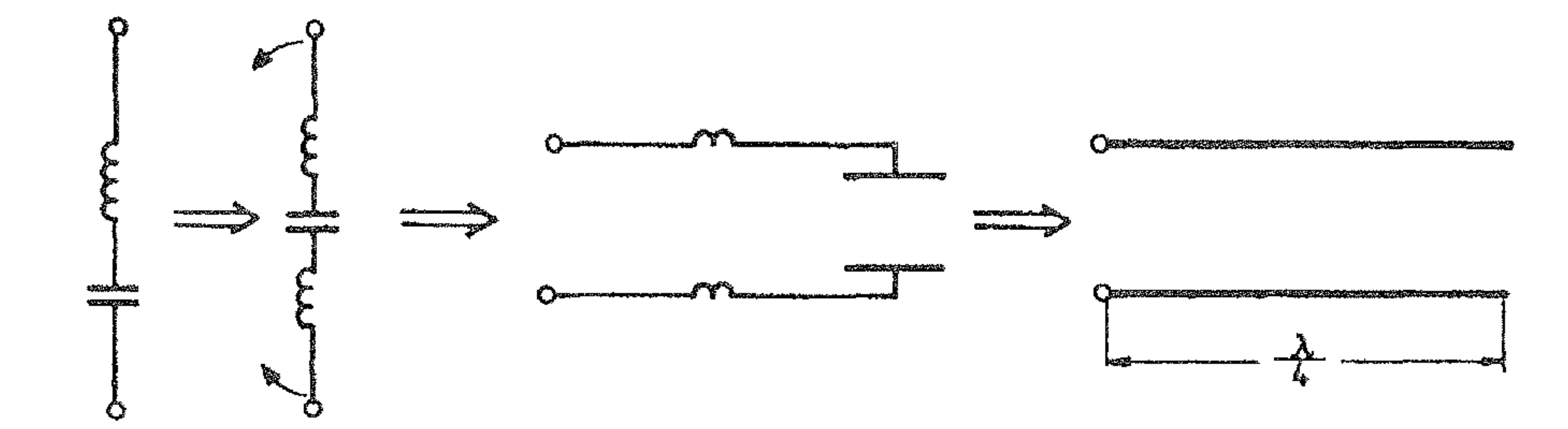FRÅN SERIESVÄNGNINGSKRETS TILL ÖPPEN $\frac{\lambda}{4}$ -LEDNING



FRÅN PARALLELSVÄNGNINGSKRETS TILL KORTSLUTEN $\frac{\lambda}{4}$ -LEDNING

